



MICROFICHE N°

04008

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE
DOCUMENTATION AGRICOLE
TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الصناعة

المركز القومي
للسنون الفلاحية
تونس

F 1

REPUBLIQUE DOMINICAINE
MINISTERIE DE L'AGRICULTURE
SOCIETE DES CERFES DE LA RD 17-21-22
SOCIETE DES CERFES

CASE 4005

1962

RECHERCHES SUR LES CERFES
2000 RECHERCHE SUR LE RENDEMENT DES PLANTATIONS DE CERFES
DU 10 MAI 1962 AU 20 JUIN 1962

Mme. MARGARET HENDERSON - E. 2235 2ND AVENUE
Liaison entre les deux sites de la SOCIETE - Antananarivo

14 18

- DESCRIPTION D'UN CONDUCTIMÈTRE POUR
MESURE SUR LE TERRAIN DANS LES SUSPEN-
SIONS DE SOLS... OU LES EAUX... DANS LA
FAIRE D'A A 100 MMOS -

PAR : HABIB BACHIR - I, SISINI (O.H.S.T.O.M.)

LÉGIONNAIRE DES MÉTS DE L.D.H.E.S.

À r i o n a

Les déterminations de nature des sols ou des eaux se font le plus communément en mesurant leur conductivité électrique. Pour permettre à un sondage court, la multiplication de ces mesures nous avons réalisé un appareil portatif sans晋me fragiles.

Principe de l'appareil

Le suspension de sol, ou l'eau à examiner considérée comme une résistance inconnue constitue une des branches d'un pont de Wheatstone alimenté en courant sinusoidal à 1500 Hz pour équilibrer en partie les préjudices de polarisation.

L'équilibre de ce pont est finement détecté par un amplificateur monté en comparateur à led bicolores.

Réalisation (voir schéma)

Le circuit comprend deux parties distinctes : un oscillateur basse fréquence destiné à alimenter le pont de Wheatstone, et le pont Wheatstone avec son comparateur à led.

L'ensemble est alimenté en 2,9 Volts continu.

Oscillateur

C'est un pont de Wien utilisant un amplificateur du type 301 monté avec deux diodes zéniths (3A400 ou 3A200...) munies d'émetteurs qui égarent la contre-réaction - une résistance ajustable de 100 KΩ sur le contre-réaction permet de régler l'amplitude de la sinusoidale.

Le réglage de cet oscillateur se fait le plus simplement en branchant un voltmètre alternatif entre le point 0 Volt et le gennie de l'amplificateur ayant au moins la résistance de 470 KΩ - soit sur la résistance de 100 KΩ pour avoir une valeur comprise entre 3 et 3,5 Volts.

Les condensateurs de 6,8 nF sont du type miliar.
Ce montage ne crain pas les courts-circuits.

Le pont de mesure et le comparateur

Il s'agit d'un pont de Wheatstone très classique dont l'équilibre est établi par l'action du potentiomètre linéaire de 22 k Ω , les deux autres résistances étant constituées par une résistance linéaire réglable de 1 k Ω et la résistance inconnue à mesurer.

Les deux potentiels du pont qui sont à comparer sont redressés par deux diodes 0A95 et filtrés par les condensateurs de 6,8 nF. Ces tensions redressées sont appliquées aux deux entrées d'un amplificateur 741 monté en boucle ouverte qui dans ces conditions ne pourra prendre que deux valeurs extrêmes (± 8 V), le basculement très raide ne faisant pour une différence très faible des potentiels appliqués aux deux entrées.

Les courants de sortie limités par la résistance de 330 Ω (le courant de sortie allant vers les Led vaut environ 7,4 V à la sortie des diodes 1 N 4001) et discriminés selon leur polarité (par 2 diodes 1 N 4001), allument l'une ou l'autre Led rouge; ce basculement étroit indique que l'équilibre est obtenu.

Étalonnage de l'appareil

Cet appareil est conçu principalement pour des étemninations en milieu liquide en utilisant une sonde de mesure classique à électrodes de platine, dont le coefficient K est voisin de 1, cela afin d'avoir une lecture directe des conductivités - (cellule Tanguy).

La résistance d'une des branches (1000 Ω) est utilisée pour corriger l'influence de la température sur la conductivité en utilisant le fait que la variation de la conductivité d'une solution varie sensiblement de 2 % par degré centigrade. Le bouton de commande de cette résistance sera gradué de 0 à + 50°C.

Régardez : Ce réglage ne prétend pas à une extrême précision mais est suffisant dans ce type de mesure où les autres erreurs sont souvent importantes.

La résistance de correction de température étant nulle sur la valeur ϕ 537 Ω , on est dans le cas pour toute température de 25°, brancher successivement des résistances négatives pour obtenir les points 1 - 2 - 4 - 10 - 40 - 40 micas, les valeurs indiquées ci-dessous nécessaires à la lecture du cadran seront obtenues en utilisant un potentiomètre 10 tours de 10000 Ω - ou en réduisant le potentiomètre de mesure sur les valeurs indiquées dans le tableau 1.

Le réglage et la vérification de la résistance correctrice de température se feront en branchant des résistances ayant la valeur qui prend une solution pour différentes températures (tableau 2) - Le cadran de mesure étant bloqué sur la valeur de conductivité à 25°, l'opération fait en déplaçant sur la résistance correctrice. Exemple :



Le cadran de mesure bloqué sur 1 micas, brancher une résistance de 1250 Ω (valeur de la résistance d'une solution de résistance 10000 Ω à 25°, mais mesurée à 15°), soit sur la résistance correctrice pour avoir le deuxième pas des 100, à cette position lorsque 15°, faire de même pour d'autres températures.

PARTIES NECESSAIRES POUR LA RIG. 1307 H29 5-10
COMPONENTS -

- | | |
|---|---------------|
| 2 Diodes CA 85 ou 3A 95 | |
| 4 Diodes 1 N 4007 ou 1 A 9613 | |
| 2 Condensateurs Mylar 100 μ cf 46 2 | |
| 2 Condensateurs Mylar 0,5 μ cf 46 4 | |
| 3 Résistances ajustables pour strobosc. impulsion 1000 Ω | |
| 2 Résistances de 100 K Ω | 2x2 VITRE |
| 2 Résistances de 15 K Ω | 2x2 FUSIBLE |
| 1 Résistance de 330 Ω | FUSE 250 V 2A |
| 1 Résistance de 470 Ω | 2x2 |
| 1 Potentiomètres 1000 type RA 50 500 ou 5 mm | |
| 1 Potentiomètre 1000 minitube RA 5 mm ou 5 mm | |
| 1 Cadran de réglage décentré, diamètre sans goulard 80 mm ou 100 mm 652 mm 5 mm | |
| 1 Cadran de réglage décentré, diamètre sans goulard 80 mm ou 100 mm | |
| 1 Joint caoutchouc | |
| 2 Visser pour étanchéité intérieure à monter au dessus des 40 | |
| Unes 80 St 748, 14 denormale | |

- 2 Souilles isolées rouge et noir N° 2070
- 1 Cellule de conductivité en plastique, modèle 40311 de ~~PIP~~
~~Biophi~~ ou CR 01 de Tencarla.
- 1 Plaque epoxy cuivrée 1 face 150-300 N° 1893
- 2 Circuits intégrés 741 , 8 ou 14 broches en lignes.

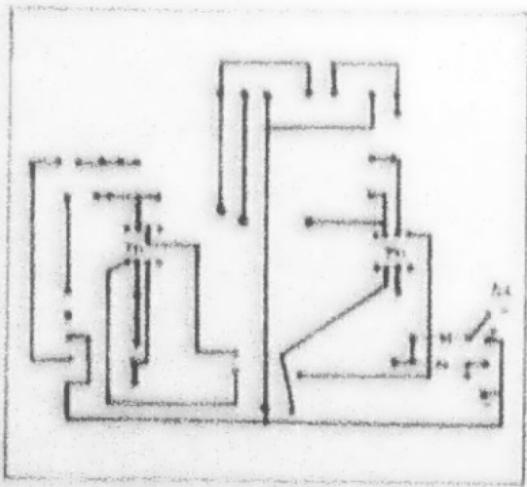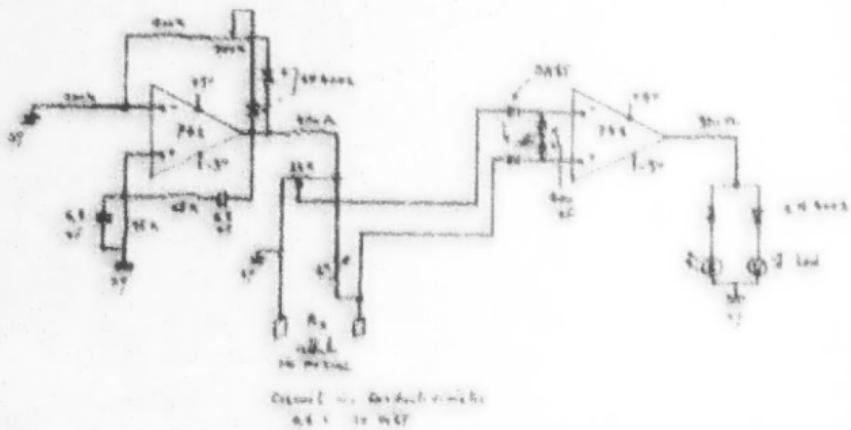
Il est à l'économie de ce matériel peut être commandé (sauf la cellule) au "Pékin Voyageur" 422, bte. Boulevard St Germain - PARIS -



Valve circuit (page 1 of 2)
 Fig. A.1



Prinzipielle Schaltung			Widerstand
1'	2'	3'	3
1'	2'	4'	9
1'	3'	4'	6
2'	3'	4'	3
2'	3'	5'	6
3'	4'	5'	4-5

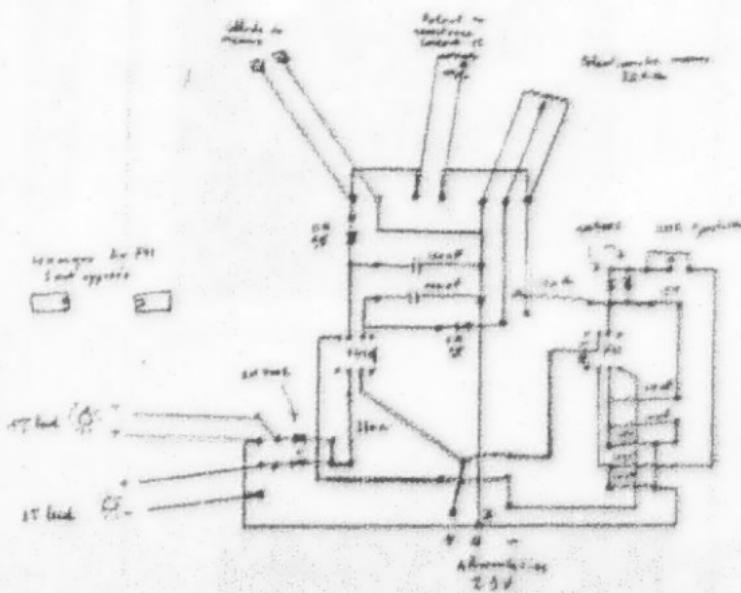

Entwurf von Zelle - einfacher
zu verstehen

Conductivimeter
Typ ARIAN


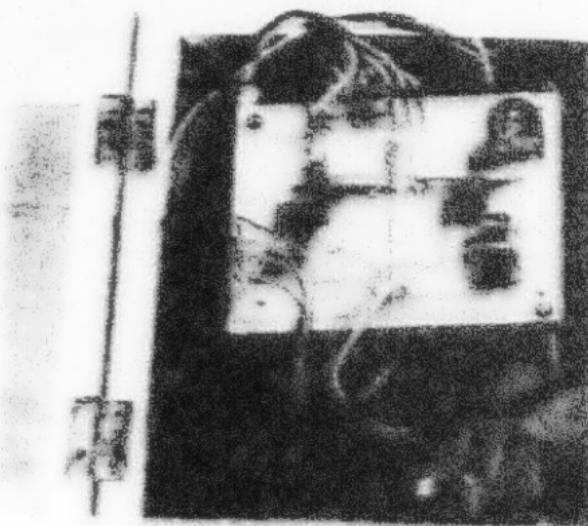


Fig. 1 - Foto di un'immagine di stampa televisiva.

Fig. 2 - Immagine televisiva analoga

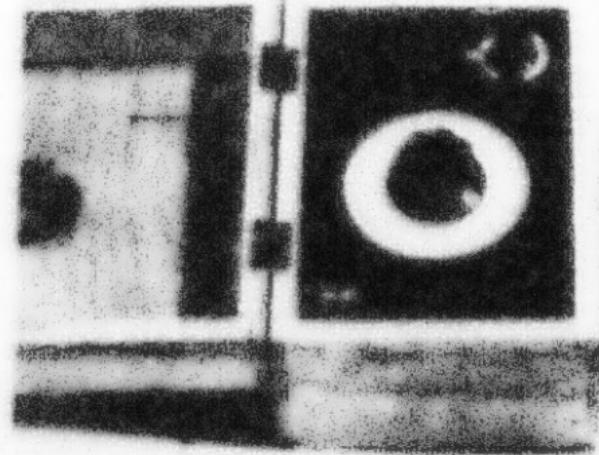

Conductivity %

7.540

Conductivity
Type A & B

Concen. C ₂ H ₅ OH	Concen. CH ₃ COCH ₃	Vol.-% CH ₃ COCH ₃	Vol.-% C ₂ H ₅ OH	Vol.-% CH ₃ COCH ₃		Vol.-% C ₂ H ₅ OH		Vol.-% CH ₃ COCH ₃		Vol.-% C ₂ H ₅ OH	
				Concen. 22.8	Concen. 22.8	Concen. 22.8	Concen. 22.8	Concen. 22.8	Concen. 22.8	Concen. 22.8	Concen. 22.8
0.30	45.5	2.1	51.2	1.1	3.5	0	772				
0.5	43.8	2.2	51.2	2.5	2.7	5	720				
0.7	40.7	2.3	50.8	2.0	2.1	10	668				
0.9	39.1	2.4	50.5	3.0	1.4	15	621				
0.1	37.5	2.5	50.2	4.0	1.1	20	574				
0.3	35.4	2.6	50	5.0	0.9	25	537				
0.5	33.7	2.7	49.9	6.0	0.85	30	475				
0.7	32.1	2.8	49.5	7.0	0.26	35	421				
0.9	30.5	2.9	49.5	8.5	0	40	377				
0.1	29.0	3.0	49.2	9.9	0	42	329				
0.3	27.5	3.1	48.9	11.2	0	50	268				
0.5	26.0	3.2	48.5	12.5	0						
0.7	24.5	3.3	48.2	13.8	0						
0.9	23.0	3.4	47.8	15.2	0						
1	22.0	3.5	47.5	16.5	0						
1.2	21.0	3.6	47.2	17.8	0						
1.3	20.0	3.7	47.0	19.2	0						
1.5	19.0	3.8	46.7	20.5	0						
1.7	18.0	3.9	46.4	21.8	0						
1.9	17.0	4.0	46.1	23.2	0						
2	16.0	4.1	45.8	24.5	0						
2.2	15.0	4.2	45.5	25.8	0						
2.3	14.0	4.3	45.2	27.2	0						
2.5	13.0	4.4	44.9	28.5	0						
2.7	12.0	4.5	44.6	30	0						
2.9	11.0	4.6	44.3	31.3	0						
3	10.0	4.7	44.0	32.6	0						
3.2	9.0	4.8	43.7	33.9	0						
3.3	8.0	4.9	43.4	35.2	0						
3.5	7.0	5.0	43.1	36.5	0						
3.7	6.0	5.1	42.8	37.8	0						
3.9	5.0	5.2	42.5	39.1	0						
4	4.0	5.3	42.2	40.4	0						
4.2	3.0	5.4	41.9	41.7	0						
4.3	2.0	5.5	41.6	43	0						
4.5	1.0	5.6	41.3	44.3	0						

Table 1

Number of species	Number of species with more than one specimen	Number of species with one specimen	Number of species with less than one specimen	Number of species with more than one specimen	Number of species with one specimen	Number of species with less than one specimen
1	1000	1220	634	1034	524	255
2	500	875	175	735	243	25
3	100	115	35	105	35	15
4	100	121	15	105	45	15
10	10	25	5	15	5	5
20	4	—	—	—	—	—

Table 1. Number of species with more than one specimen, with one specimen, with less than one specimen, and number of species with more than one specimen, with one specimen, with less than one specimen.

(Continued from page 4)

FIN



WILSON